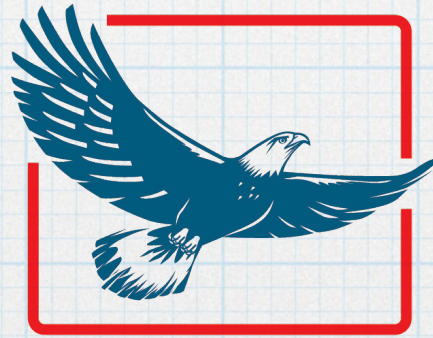




Arduino ile 7 Segment Gösterge Kullanımı

ANTALYA SINAV ANADOLU LİSESİ ROBOTİK TOPLULUĞU





SINAV KOLEJİ



E-posta: yucelkiloc@antalyasinavkoleji.com
ilkerkaya@antalyasinavkoleji.com


7 Segment Gösterge

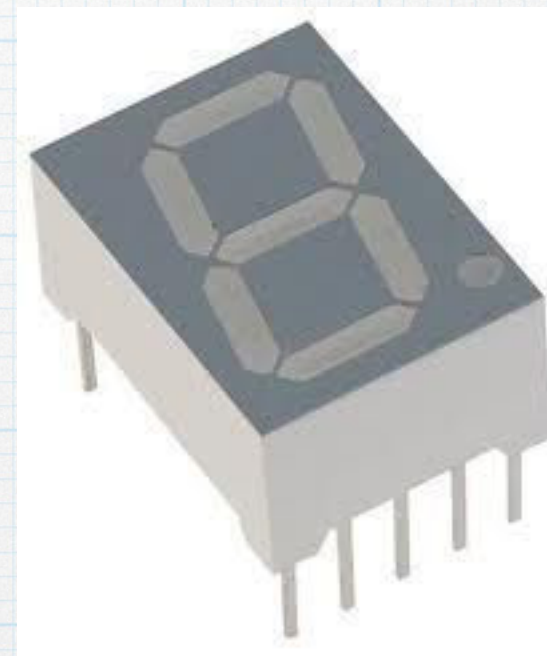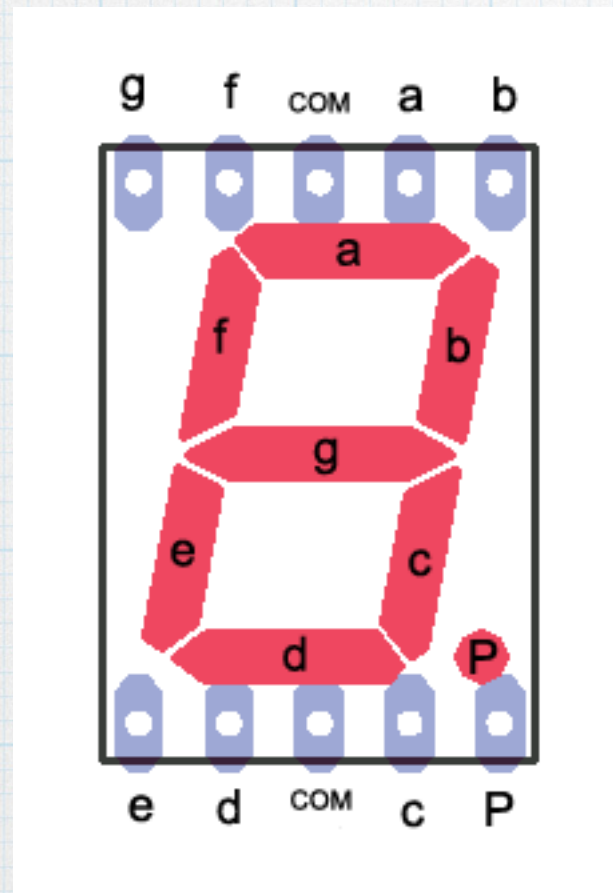

<http://www.andremiller.net/content/lm75-temperature-sensor-with-7-segment-display-output>

<http://www.robotistan.com/14mm-7-segment-display-anot>

Neler Lazım?

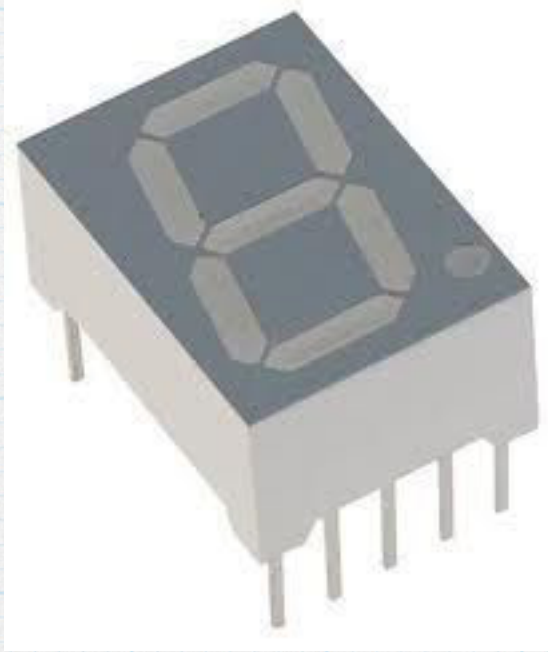

14mm 7 Segment Display - Anot



Buton

10 K Direnç




Jumper Kablolar




Arduino Uno R3

Pull-Up ve Pull-Down Dirençleri

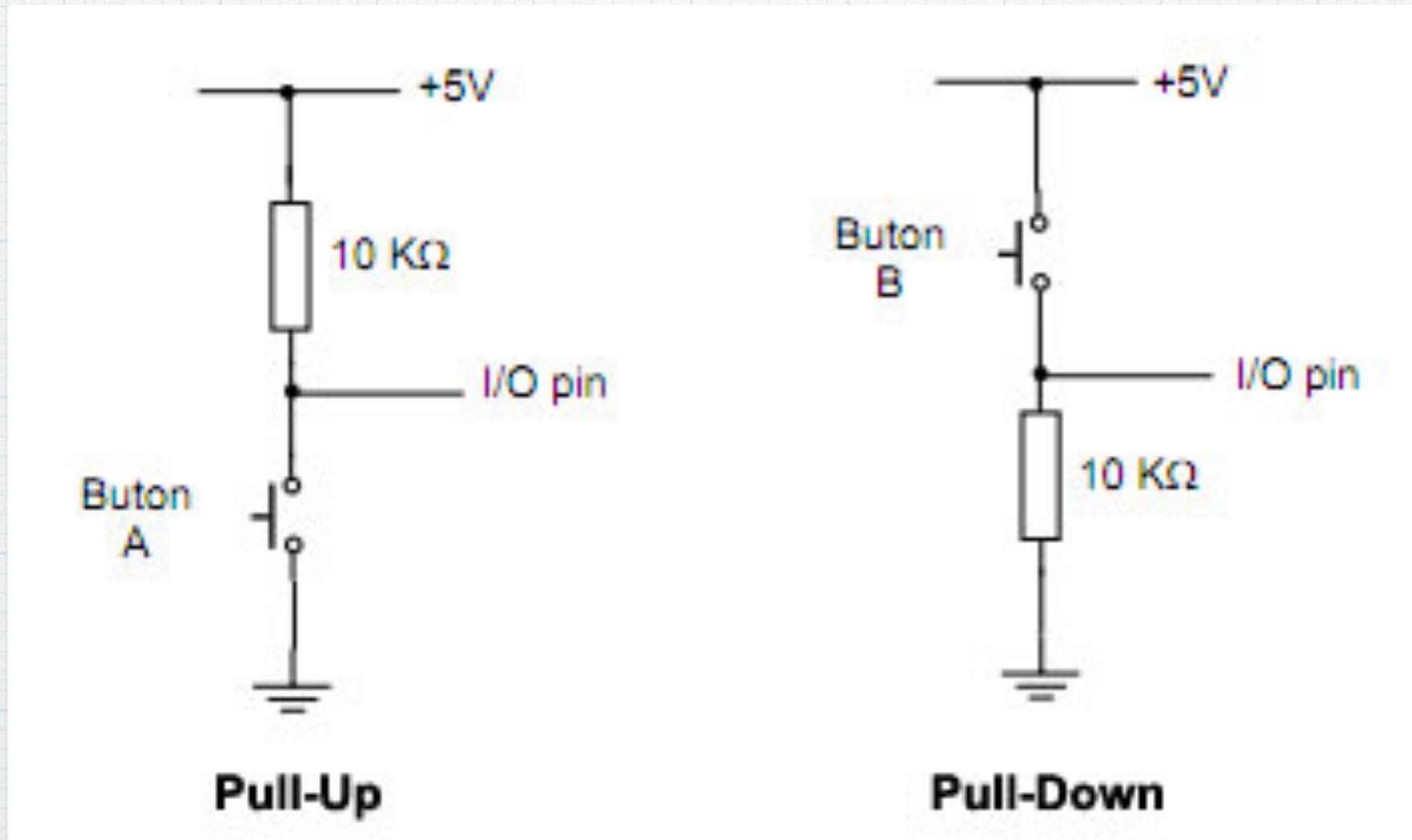

Devre Şeması

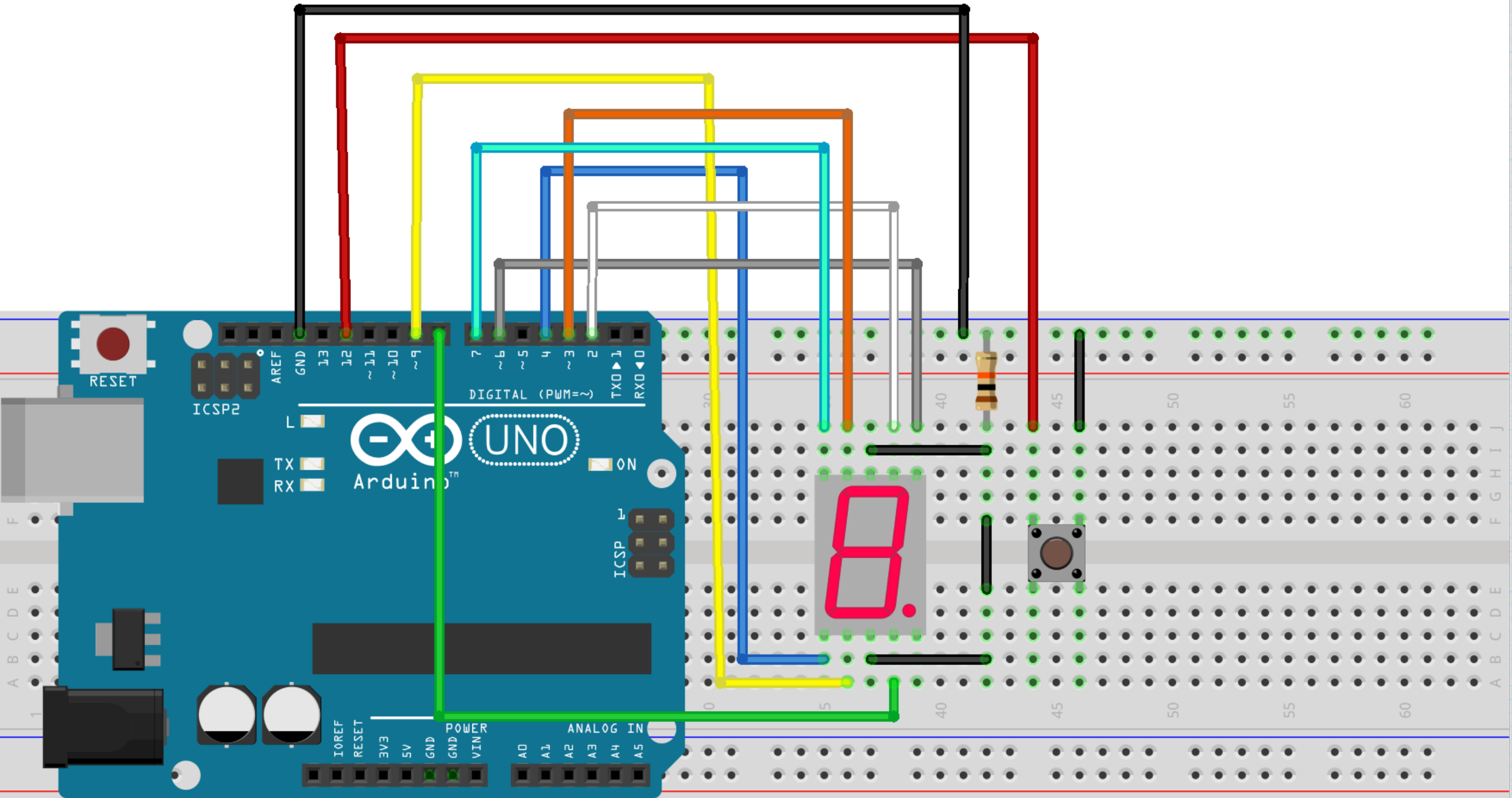

Kod!

* <https://github.com/yucelkilic/robotics/blob/master/lecture7/segmentdisplay.ino>

Challenge!

* Alfabe!

* To be continued...

Kaynak

<http://arduinotik.blogspot.com.tr/2014/03/arduino-7-segmentli-gosterge-0-9-sayc.html>